

VO 050041:
Technische Grundlagen der Informatik
Begleitende Folien zur Vorlesung
Wintersemester 2016/17

Vortragende: Peter Reichl, Andreas Janecek

Zuletzt aktualisiert: 4. November 2016

Teil 4: Digitale Logik

Outline: Teil 4

① Digitale Schaltungen

- Logische Zustände

- Transistor

- Gatter

② Gatterschaltungen

- Einleitung

- Addierer

- Multiplexer

- Decoder

- Arithmetic Logic Unit ALU

- Integrierte Schaltungen (ICs)

③ Speicher

- Einleitung

- Read Only Memory (ROM)

- Random Access Memory (RAM)

Literatur

- Mikroprozessortechnik (Wüst): Kapitel 3, 4, 5, 7
- Informatik (Blieberger, Springer-Verlag): Kapitel 5

Überblick

- 1 **Digitale Schaltungen**
 - Logische Zustände
 - Transistor
 - Gatter
- 2 Gatterschaltungen
- 3 Speicher

Analog vs. Digital

Digitalschaltungen

- ...kennen nur die Zustände '0' und '1', z.B. per Spannungsniveau
- ...bestehen aus simplen Bausteinen: **Gatter**, **Speicher**, ...
- ...ermöglichen Aufbau komplexer Schaltungen (CPUs, etc.)
- NB: fundamentale Digitalkomponenten bestehen ihrerseits aus analogen Schalteilen.

Gatter vs. Speicher

- 1 **Gatter implementieren logische Funktion und verändern Daten**
- 2 **Speicher speichern Daten**

Physikalische Realisierung

Wie realisiert man logische Zustände?

- unterschiedliche Spannungsniveaus
- Strom fließt/fließt nicht
- Kondensator geladen/ungeladen
- Position eines (elektromagnetischen) Relais'
- ...
- Also: viele Arten der Realisierung möglich
→ manche praktisch, manche weniger...



Potential und Spannung

Spannung

- Physik: Spannung = Potentialdifferenz
 - Formelzeichen: U
 - Einheit: Volt (V)
 - $1 V = 1 J/C$ (Energie pro Ladung!)
-
- Wo Ladung ist gibt es auch ein Potential.
 - **Zwischen zwei unterschiedlichen Potentialen liegt Spannung.**
 - **Es muss kein Strom fließen, damit Spannung da ist.**
 - Je größer die Spannung, desto mehr Energie trägt jedes Coulomb der Ladungen.

Logische Zustände

  Zwei Spannungsniveaus - positive vs negative Logik:



Halbleiter

Was ist ein Halbleiter?

- elektrischer Leiter: Kristallgitter + freie Elektronen
 - Ladungstransport (Beispiel: Silber, Kupfer, ...)
- Isolator: Elektronen fest an Atome gebunden
- Halbleiter: Kristallgitter ohne freie Elektronen
 - leitet besser als Isolator, aber schlechter als Leiter
 - Beispiel: Germanium, Silizium, ...
- Idee: Dotierung = gezieltes Einschleusen von Fremdatomen in die Kristallstruktur
- Zwei Möglichkeiten:
 - *Donatoren* setzen ein Elektron frei
 - bewegliche negative Ladungen (*n-leitend*)
 - *Akzeptoren* binden jeweils ein Elektron
 - Löcher = “positive Ladungen” (*p-leitend*)

Halbleiter


Anwendung: Diode

- Besonders interessant: p-n-Übergang
- Diffusion: Elektronen wandern von n-Zone zur p-Zone
→ elektrisches Feld, bis Gleichgewicht erreicht ist
→ Entstehung einer Sperrschicht = Verarmungszone
- Was passiert beim Anlegen einer äusseren Spannung?
 - Durchlassrichtung: Minus an n-Zone, Plus an p-Zone
 - Sperrrichtung: Plus an n-Zone, Minus an p-Zone
- Wichtige Anwendungen:
 - Gleichrichterdiode
 - Bipolartransistor (npn- bzw. pnp-Transistor)

Bipolartransistor


npn-Transistor (selbstsperrend)

 - Idee: n-p- und p-n-Übergang hintereinander
- linke Schicht stark n-dotiert, p-dotierte Schicht (Mitte) relativ dünn, rechte Schicht schwach n-dotiert
- kleiner Basis-Emitter-Strom → Emitter-Kollektor-Strom



1


Prinzip des Transistors: sperrend

 

Kein Basisstrom kann fließen;
Der Transistor ist gesperrt.

2

Prinzip des Transistors: geschaltet

 

Etwas Basisstrom kann fließen;
Der Transistor schaltet durch.

Bipolartransistor



Nachbau des ersten Transistors (Bell Labs 1947) ³

³https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor#/media/File:Nachbau_des_ersten_Transistors.jpg

Feldeffekt-Transistor

MOSFET - Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

 



Abbildung 3.1: Selbstsperrender n-Kanal-MOSFET. Ein leitender Kanal bildet sich erst aus, wenn positive Gate-Spannung anliegt (rechts).

4

- Vier Anschlüsse: Source - Drain - Gate - Bulk
- Grundsätzliche Varianten: n-Kanal-MOSFET (NMOS) vs. p-Kanal-MOSFET (PMOS)


⁴K. Wüst, Mikroprozessortechnik, 2011, p. 20

Feldeffekt-Transistor: NMOS

 


- Gate nicht geladen: keine Ladungen im Kanal, kein Strom von Source nach Drain
- Gate geladen: Kanal leitet
- Aber: zusätzlich p-n-Übergang am Drain → Sperrichtung!
- Also: NMOS leitet niedriges U_{DS} falls hohes U_G

Feldeffekt-Transistor: PMOS

 


- Im Vergleich zum NMOS alles umgedreht!
- Niedriges Potential am Gate:
Kanal enthält Löcher, keine vollständige Rekombination
- Also: PMOS leitet hohes U_{DS} falls niedriges U_G

Feldeffekt-Transistor

 


- MOSFET allein noch kein Schalter
(NMOS leitet nur niedriges U_{DS} , PMOS nur hohes U_{DS})
- Idee: kombiniere NMOS + PMOS in einer Schaltung
→ Transfer Gate (= Schalter, Transmission Gate)

CMOS: Complementary MOS

 


- Kombination von NMOS- (Pull-down-Pfad) und PMOS-Technologie (Pull-up-Pfad) auf gemeinsamem Substrat
- Einfachste CMOS-Schaltung: Inverter
- Viele komplexe Logikschaltungen benötigen Inverter an Ein- bzw. Ausgängen (z.B. XOR)

CMOS: NAND

 

CMOS: XOR

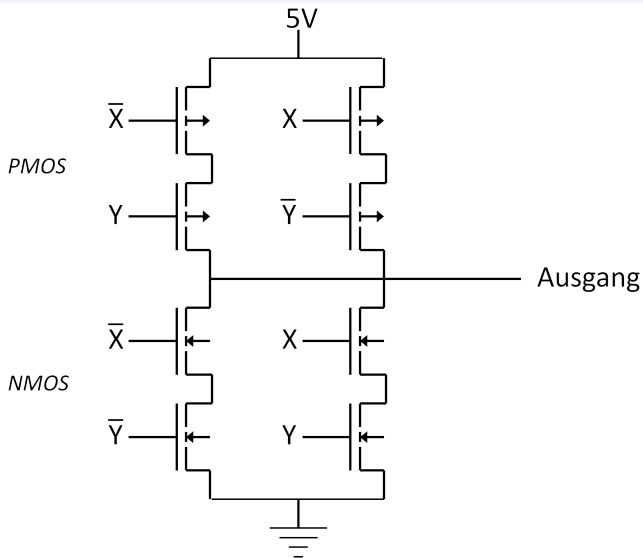

Gatter

Gatter

- Haben einen/mehrere Eingänge und einen Ausgang.
- Wert des Ausgangs hängt von den Werten der Eingänge und des Gattertyps ab.

Gatter mit einem Eingang










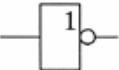


- **NOT**: liefert '1' wenn der Eingang '0' ist
- **Buffer**: liefert '1' wenn der Eingang '1' ist

Gatter




Gatter mit mehreren Eingängen

- **AND**: liefert '1' wenn alle Eingänge '1' sind
- **NAND**: liefert '0' wenn alle Eingänge '1' sind
- **OR**: liefert '1' wenn mindestens ein Eingang '1' ist
- **NOR**: liefert '0' wenn mindestens ein Eingang '1' ist
- **XOR** ("**Antivalenz**"): liefert '1' wenn eine ungerade Anzahl von Eingängen '1' ist

Gattersymbole


<i>Funktion</i>	<i>Aktuelle Darstellung</i>	<i>DIN alt</i>	<i>USA alt</i>
<i>NOT</i>			
<i>AND</i>			
<i>OR</i>			
<i>Antivalenz</i>			

Grundgatter: NOT, AND, OR

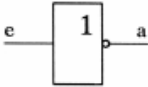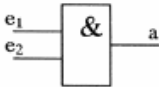
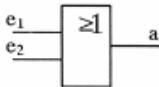
<i>NOT</i>	<i>AND</i>	<i>OR</i>
$a = \neg e$	$a = e_1 \wedge e_2$	$a = e_1 \vee e_2$
		

Grundgatter: XOR



 
- $Y = A \underline{\vee} B$ (alternativ: $Y = A \oplus B$)
- Ausgang ist genau dann logisch '1', wenn an einer ungeraden Anzahl von Eingängen '1' anliegt und an den restlichen '0'




Grundgatter: NAND, NOR
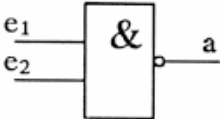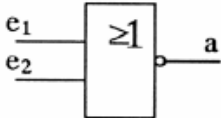
<i>NAND</i>	<i>NOR</i>
$a = \neg (e_1 \wedge e_2)$	$a = \neg (e_1 \vee e_2)$
	

NAND: Logisch vollständig
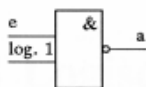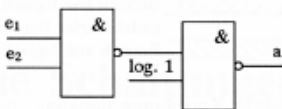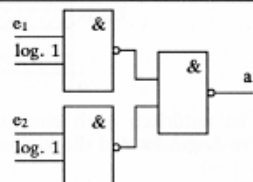
<i>NOT</i>	<i>AND</i>	<i>OR</i>
$a = \neg e$	$a = e_1 \wedge e_2$	$a = e_1 \vee e_2$
		

NOR: Logisch vollständig

 

Überblick

1 Digitale Schaltungen

2 Gatterschaltungen

Einleitung

Addierer

Multiplexer

Decoder

Arithmetic Logic Unit ALU

Integrierte Schaltungen (ICs)


3 Speicher

Gatterschaltung: Beispiel 1

Logische Funktion

- $f = [(a \vee b) \wedge (a \vee d)] \Rightarrow c$
- Nur NOT, AND, OR verwenden, daher umformen
- $f = \neg[(a \vee b) \wedge (a \vee d)] \vee c$

Gatterschaltung: Beispiel 1

 

Gatterschaltung: Beispiel 2

Ausgang true, wenn binärer Wert der Eingänge kleiner 3

Dezimal	Binär	e_1	e_2	e_3	a
0	000	0	0	0	1
1	001	0	0	1	1
2	010	0	1	0	1
3	011	0	1	1	0
4	100	1	0	0	0
5	101	1	0	1	0
6	110	1	1	0	0
7	111	1	1	1	0

DNF

$$a = f(e_1, e_2, e_3) =$$

$$(\neg e_1 \wedge \neg e_2 \wedge \neg e_3) \vee (\neg e_1 \wedge \neg e_2 \wedge e_3) \vee (\neg e_1 \wedge e_2 \wedge \neg e_3)$$

Gatterschaltung: Beispiel 2

	e_1	e_1	$\neg e_1$	$\neg e_1$
e_3	0	0	1	0
$\neg e_3$	0	0	1	1
	e_2	$\neg e_2$	$\neg e_2$	e_2


Minimiert

$$a = f(e_1, e_2, e_3) = (\neg e_1 \wedge \neg e_2) \vee (\neg e_1 \wedge \neg e_3)$$

Gatterschaltung: Beispiel 2

Minimiert
 
$$a = f(e_1, e_2, e_3) = (\neg e_1 \wedge \neg e_2) \vee (\neg e_1 \wedge \neg e_3)$$



Arten von Gatterschaltungen

Kombinationsschaltungen

- Multiplexer
- Dekodierer
- Komparatoren
- Programmable Logic Arrays (PLA)

Arithmetische Schaltungen

- Schieber (Shifter)
- Addierer
- Arithmetische Logikeinheiten (ALUs)

Taktgeber/Clocks, ...

Halbaddierer

Halbaddierer


- Addiert zwei **einstellige** Binärzahlen \Rightarrow 2 Eingänge
- Zwei Ausgänge: Summe (S), Carry (C)

Wahrheitstabelle

e_1	e_2	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- **S** entspricht XOR
- **C** entspricht AND

Halbaddierer: Schaltung

 


- geht auch nur mit AND und OR
- einfache Rechenzeitabschätzung für diesen Fall:
Annahme $10psec$ pro Gatter \rightarrow gesamter HA: $30psec$
(kritisch: XOR-Gatter, braucht $30psec$)

Volladdierer

1-bit Volladdierer

 - EIN 1-bit Volladdierer addiert **drei einstellige** Binärzahlen
⇒ 3 Eingänge
- drei Eingänge: A , B , und Carry in C_{in}
- C_{in} entspricht dem “Eingangsübertrag”
- zwei Ausgänge: Summe (S bzw. Σ), Carry out (C_{out})



Volladdierer: Wahrheitstabelle


Wahrheitstabelle eines 1-bit Volladdierers

A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Volladdierer: Schaltung

Minimiert

 - $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
- $C_{out} = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A \oplus B))$




- Abschätzung: zwei HA + OR-Gatter → 70psec gesamt
- etwas genauer: zwei XOR-Gatter für S → 60psec gesamt


Blockschaltbilder: Halb- und Volladdierer

Blockschaltbilder

 - Eingänge, Ausgänge, Funktion
- nur Funktionalität, nicht innere Struktur (Blackbox)
- enthalten Module, die wieder kombiniert werden können




Halbaddierer

 


Volladdierer

Carry-Ripple-Addierer

 

Der Übertrag ("Carry") der nächst-niedrigeren Stelle läuft durch ("to ripple" = plätschern) auf den Addierer der aktuellen Stelle

Carry-Ripple-Addierer

 

Paralleladdierer

- Ist als Blockschaltbild wieder als neue Einheit auffassbar!
- Bei eingehendem Übertrag muss der Halbaddierer (rechts) durch Volladdierer ersetzt werden!

Carry-Ripple-Addierer

Carry-Ripple-Addierer

- **n-stellige** Binärzahlen addieren
- Stellen der ersten Zahl: $e_{1i}, i = 1 \dots n$
- Stellen der zweiten Zahl: $e_{2i}, i = 1 \dots n$
- e_{xn} : msb
- e_{x1} : lsb
- **Übertrag der jeweils niederwertigeren Stelle muss berücksichtigt werden!**
- C_{i-1} : Übertrag der bei Addition an der Stelle $i - 1$ auftrat und an Stelle i berücksichtigt werden muss

Carry-Ripple-Addierer: Wahrheitstabelle


Wahrheitstabelle eines Carry-Ripple-Addierers

e_{1i}	e_{2i}	C_{i-1}	C_i	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



Carry-Ripple-Addierer: Schaltung

Minimiert

 
- $S_i = e_{1i} \oplus e_{2i} \oplus C_{i-1}$
- $C_i = (e_{1i} \wedge e_{2i}) \vee (C_{i-1} \wedge (e_{1i} \oplus e_{2i}))$



  Blockschaltbilder: Paralleladdierer (4bit)



Carry-Ripple-Addierer

 

Paralleladdierer

- Jeder Addierer braucht für Berechnung Carry-Information von voriger Einheit.
- **Worst case: Carry-Bit muss die ganze Schaltung durchlaufen!** (*carry propagation*)
- Abschätzung: 3 FA + HA: $3 \cdot 60\text{psec} + 30\text{psec} = 210\text{psec}$

Optimierungen


Carry-Skip-Addierer

- Volladdierer werden gruppiert
- Zusatzlogik untersucht, ob sich ein Übertrag durch gesamte Gruppe propagiert
- Wenn ja, wird dies der nächsten Gruppe gemeldet, damit diese ebenfalls mit der Berechnung anfangen kann.


Carry-Look-Ahead-Addierer

- Überträge werden bereits im ersten Additionsschritt ermittelt
- Größerer Schaltungsaufwand nötig
- Nur für kleine Wortbreiten effektiv

Carry-Skip-Addierer

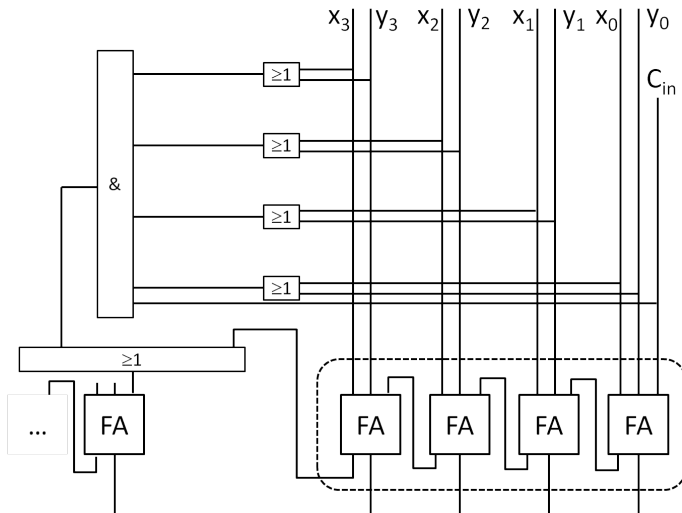

Carry-Look-Ahead-Addierer



 


Multiplexer (MUX)

Multiplexer

- $2^n = m$ **Dateneingänge**
- $n = \log_2(m) = \text{ld}(m)$ **Steuereingänge**
- **Ein Datenausgang – Multiple input, single output!**
- **Der über die Steuereingänge gewählte Dateneingang wird unverändert zum Datenausgang geleitet**
- Umkehrung: **Demultiplexer**

Multiplexer

   


Multiplexer: Beispiel

Bsp: 4 to 1 MUX

- Angenommen: $(S_1 S_0) = (10)$
- Nur das AND-Gatter mit e_2 kann geschaltet sein
- $\Rightarrow e_2$ wird auf a durchgeschaltet

S_1	S_0	a
0	0	e_0
0	1	e_1
1	0	e_2
1	1	e_3

 

Multiplexer: Anwendungen

Allgemeines Prinzip

- **Parallelen Datenstrom in seriellen Datenstrom umwandeln**
- Per Demultiplexer wieder rückwandeln
- Anstatt vielen Leitungen zwischen zwei Einheiten
- D.h.: Multiplexed + Steuerleitungen < Leitungen

I/O


Z.B. Tastatur: Jede Taste wird per 7-bzw. 8-Bit codiert, bei einem Anschlag werden die Bits aber nicht parallel, sondern **seriell (hintereinander) über eine einzige Leitung übertragen.**

Demultiplexer

Prinzip

Steuereingänge S_i
bestimmen, auf
welchen der
Ausgänge a_i der
Eingang e
durchgeschaltet wird

S_1	S_0	a_0	a_1	a_2	a_3
0	0	e	0	0	0
0	1	0	e	0	0
1	0	0	0	e	0
1	1	0	0	0	e

 

Multiplexer: Anwendungen

Adressmultiplexing

- Z.B.: 256MiB-Chip in 64Mx4 Organisation
- $64\text{M} = 2^{26}$: 26 Adressleitungen, 4 Datenleitungen etc. nötig
- Mindestens 30 Anschlüsse nötig, Gehäuse unnötig groß
- \Rightarrow **Adressmultiplexing**:
 - Zeilenadresse und Spaltenadresse werden nacheinander über **dieselben** Leitungen an den Chip gegeben
 - An zwei speziellen Leitungen wird signalisiert, **was** gerade übertragen wird
 - **RAS**, **Row** Address Strobe: signalisiert Zeilenadresse
 - **CAS**, **Column** Address Strobe: signalisiert Spaltenadresse

Decoder

Decoder

- **Multiple input, multiple output**
- Wandelt kodierten Input in kodierten Output um, wobei Input-Code und Output-Code unterschiedlich sind!
- n -zu- 2^n Decoder: n Eingänge, 2^n Ausgänge
- Zu jeder Zeit ist nur ein Ausgang aktiv
- Umkehrung: Encoder (Kodierer)

Decoder: Wahrheitstabelle

e_2	e_1	e_0	a_7	a_6	a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Abbildung: 3-zu-8 Decoder

Decoder mit Enable-Eingang

Enable-Eingang

- Nur wenn enabled, kann ein Ausgang überhaupt aktiv sein
- Bsp: 2-zu-4 Decodierer mit Enable

E	e ₁	e ₀	a ₃	a ₂	a ₁	a ₀
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

Decoder

Wichtige Anwendung: Random-access memory

- Adresse, die über Adress-Bus hereinkommt, wird in Zeilen- und Spalten-Adressen umgewandelt

Simplex Beispiel

- Speicher^a aus 8 Chips mit je 1MiByte^b, Chip 0 = Adressen 0-1MiByte, Chip 1 = Adressen 1-2 MiByte, etc.
- 3 höchstwertigen Bits der Speicheradresse geben zu wählenden Chip an
- 3-zu-8 Logik Decoder

^a<http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/40-memories/40-ram/ram-decoder24.html>

^bPräfix „Mi,, (sprich: mebi) $2^{20} = 1048576$; IEEE 1541 Binärpräfixe

Decoder

 


Abbildung: Dekodierung von Speicher Adressen

Decoder

Wichtige Anwendung: Instruction Decoder (CPU)

- Instruction Decoder (CPU)
- **Wandelt die Bits des Instruktionsregisters in Kontrollsignale um, die andere Teile der CPU steuern**
- Bei Mikrocode-basierenden CPUs wird die Mikroinstruktion umgewandelt (dekodiert)

Simplex Beispiel


- CPU mit 8 Registern
- 3-zu-8 Logik Decoder
- 2 Quellregister als Input für die ALU
- 1 Zielregister als Output für die ALU

ALU


ALU – Rechen-/Operationswerk

- Führt **logische und arithmetische** Operationen aus
- Wird vom Steuerwerk nach Dekodierung einer entspr. Instruktion angesprochen
- Verfügbare Operationen unterschiedlich, z.B.:
 - $a \wedge b$
 - $\neg b$
 - $a + b$
 - $a + 1$
 - $a - b$
 - bit shift left/right
 - ...
- Zum Ausprobieren: <http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/research/software/applets/hades/webdemos/20-arithmetic/50-74181/SN74181.html>

CPU: Aufbau

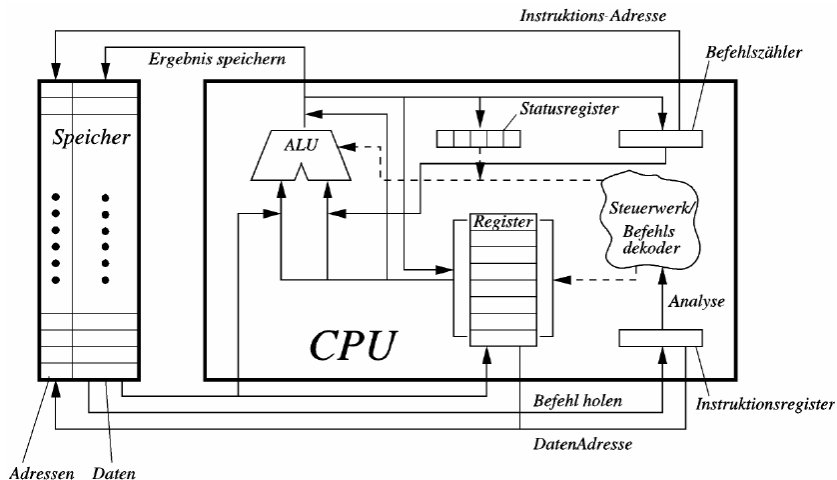


Beispiel 74181

 

- erste komplette ALU auf einem einzigen Chip (Ende 60er/Anfang 70er Jahre)
- 4-Bit ALU, 24 Pin DIP, 75 logische Gatter
- keine Multiplikation
- Rechengeschwindigkeit: ca. $22ns$ pro Operation

Schaltplan 74181

 

Ansteuerung 74181

Steuersignale				Ergebnis am Ausgang der ALU		
				M=H logische Operationen	M=L arithmetische Operationen	
S_3	S_2	S_1	S_0		$C_n = H$ (ohne Carry)	$C_n = L$ (mit Carry)
L	L	L	L	\overline{A}	A	$A + 1$
L	L	L	H	$\overline{A \vee B}$	$A \vee B$	$(A \vee B) + 1$
L	L	H	L	$\overline{A \wedge B}$	$A \vee \overline{B}$	$(A \vee \overline{B}) + 1$
L	L	H	H	0	-1	0
L	H	L	L	$\overline{A \wedge B}$	$A + A \wedge \overline{B}$	$A + A \wedge \overline{B} + 1$
L	H	L	H	\overline{B}	$(A \vee B) + A \wedge \overline{B}$	$(A \vee B) + A \wedge \overline{B} + 1$
L	H	H	L	$A \neq B$	$A - B - 1$	$A - B$
L	H	H	H	$A \wedge \overline{B}$	$A \wedge \overline{B} - 1$	$A \wedge \overline{B}$
H	L	L	L	$\overline{A \vee B}$	$A + A \wedge B$	$A + A \wedge B + 1$
H	L	L	H	$\overline{A \neq B}$	$A + B$	$A + B + 1$
H	L	H	L	B	$(A \vee \overline{B}) + A \wedge B$	$(A \vee \overline{B}) + A \wedge B + 1$
H	L	H	H	$A \wedge B$	$A \wedge B - 1$	$A \wedge B$
H	H	L	L	1	$A + (A \text{ shl } 1)$	$A + A + 1$
H	H	L	H	$A \vee \overline{B}$	$(A \vee B) + A$	$(A \vee B) + A + 1$
H	H	H	L	$A \vee B$	$A \vee \overline{B} + A$	$A \vee \overline{B} + A + 1$
H	H	H	H	A	$A - 1$	A

Beispiele


Identität

- **ALU erhält folgende Steuersignale:** $M = L$, $\overline{C_n} = H$,
 $S_3 = L$, $S_2 = L$, $S_1 = L$, $S_0 = L$


Register soll inkrementiert werden

- Steuerwerk bringt Registerinhalt an A-Eingang
- **ALU erhält folgende Steuersignale:** $M = L$, $\overline{C_n} = L$,
 $S_3 = L$, $S_2 = L$, $S_1 = L$, $S_0 = L$

74181: Identität

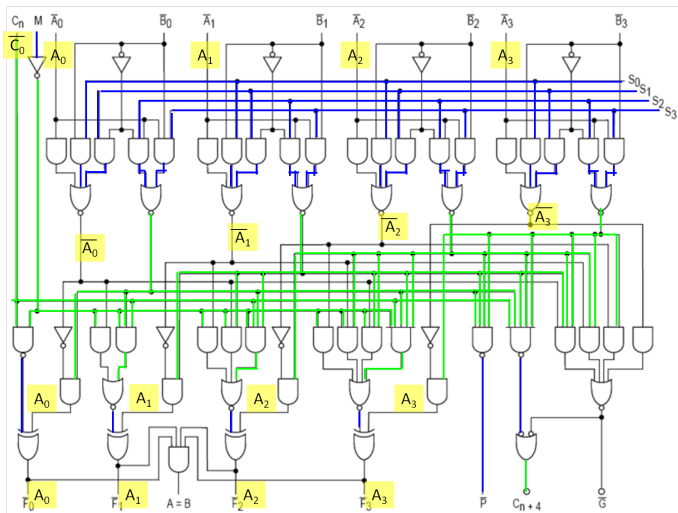

74181: Inkrementierung

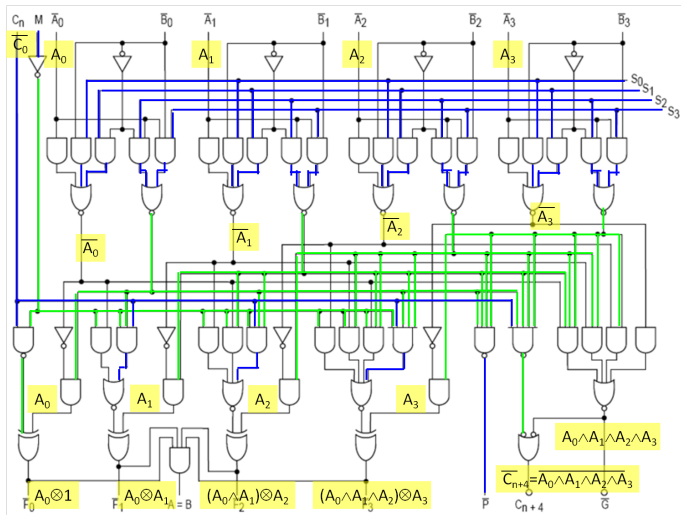

Beispiele


Register soll mit zweitem bitweise AND-verknüpft werden

- Steuerwerk bringt Inhalt beider Register an A- bzw. B-Eingang
- **ALU erhält folgende Steuersignale:**
- $M = H, S_3 = H, S_2 = L, S_1 = H, S_0 = H$
- Ergebnis wird über internen Bus ins erste der beiden Register geschrieben

4-Bit Paralleladdierer

- Steuerwerk bringt Registerinhalte an A- bzw. B-Eingang
- **ALU erhält folgende Steuersignale:** $M = L, \overline{C_n} = H, S_3 = H, S_2 = L, S_1 = L, S_0 = H$
- Details siehe oben → Volladdierer

74181: 4-Bit Paralleladdierer

 


ICs


ICs (Integrated Circuits, Chips)

- Gewisse Anzahl von Transistoren/Gattern auf einem Stück Silizium
- Pins stellen über Socket Verbindung nach außen her
- IC Skalen
 - SSI (Small Scale Integration): einige Transistoren
 - MSI (Medium Scale): hunderte Transistoren
 - LSI (Large Scale): Zehntausende Transistoren
 - VLSI (Very Large Scale): Hunderttausende Transistoren
 - ULSI (Ultra), SLSI (Super), ELSI (Extra), GLSI (Giant), ...
 - **Größenordnung heute: Milliarden von Transistoren!**

AMD K10h (Quadcore) - “Barcelona” (2006)

 

AMD K10h (Single core shot)

 

Moore's Law

Das Moore'sche Gesetz

- Gordon Moore (Gründer von Intel) 1965 (vor 50 Jahren!)
- verschiedene Formulierungen
- am bekanntesten: "Anzahl Schaltkreiskomponenten pro Chip verdoppelt sich ca. alle zwei Jahre"
- Resultat: exponentielles Wachstum (jährliche Wachstumsrate ca. 58%)
- heute z.T. auch selbsterfüllende Prophezeiung
- zum Vergleich: die jährliche Wachstumsrate "Anzahl Transistoren pro Designermonat" beträgt ca. 21% (ebenfalls exponentiell)

Probleme der Komplexität

Probleme der Komplexität

- Gatter verhalten sich nicht instantan, sondern haben einen **gate delay**:
 - **Schaltzeit**
 - **Signalausbreitung**
- Erhöht sich mit höherer Betriebstemperatur
- Erhöht sich mit höherem Fan-out (Anzahl der angeschlossenen Gatter)
- **Thermische Probleme**: sehr viel Abwärme pro Fläche
- **Elektrische/quantenphysikalische Probleme**: Trennschichten oft nur mehr wenige Atome dick
- ...

Überblick

1 Digitale Schaltungen

2 Gatterschaltungen

3 Speicher

Einleitung

Read Only Memory (ROM)

Random Access Memory (RAM)

Einleitung

Speicher

- **Halbleiterspeicher**
 - Festwertspeicher, Schreib-/Lese-Speicher
- Magnetische Speicher

Halbleiter


Festwertspeicher, Nur-Lese-Speicher

- Read Only Memory (ROM)
- Kann im normalen Betrieb nur gelesen werden
- Nicht flüchtig, Dateninhalt bleibt auch ohne Versorgungsstrom erhalten

Schreib-/Lese-Speicher

- Random Access Memory (RAM)
- Kann im normalen Betrieb beliebig beschrieben und gelesen werden
- Üblicherweise flüchtig, Dateninhalt geht nach Abschalten des Versorgungsstromes verloren

Halbleiter – Speichertypen

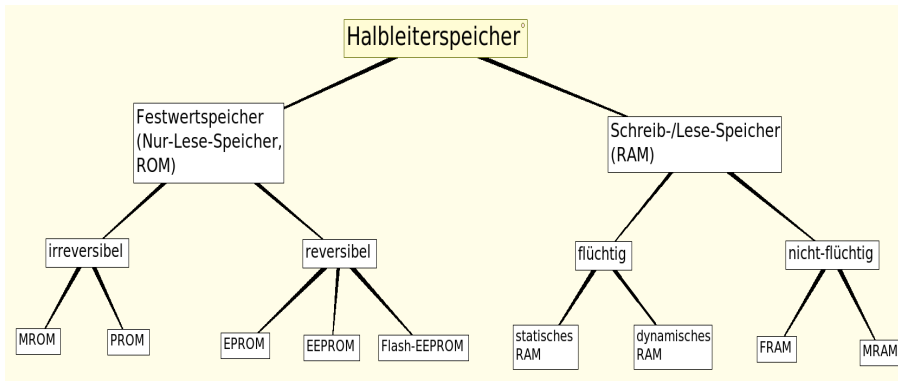


Aufbau von Speicherbausteinen

Aufbau

- **Gitterartiger Aufbau** (Matrix)
- **Waagrechte Wortleitungen:** Aktivieren alle Speicherzellen einer Zeile (→ Gates)
- **Senkrechte Bitleitungen:** Zum Lesen/Schreiben einer Speicherzelle (→ Drains)
- An Kreuzungspunkten sitzen Speicherzellen


⇒ **1 Bit pro Speicherzelle**

 

Aufbau von Speicherbausteinen

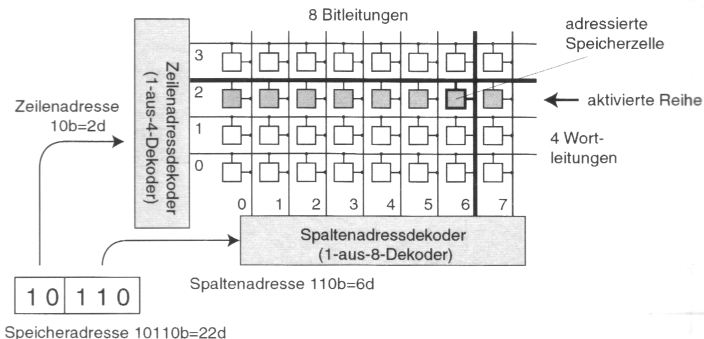Beispiel

- 32-Bit-Speicherbaustein (5 Adress-Bits)
- Speicherzelle mit Adresse 22 wird selektiert



Zugriff

Ablauf

- Speicheradresse wird geteilt (Zeilen-/Spalten-Adresse)
- Erster Teil geht an Zeilenadressdekoder (Wortleitung)
- ⇒ Alle Speicherzeilen dieser Wortleitung werden aktiviert
- Spaltenadressdekoder wählt **eine** Bitleitung aus
- ⇒ Nur Signal dieser Bitleitung wird gelesen/geschrieben

Lese vs. Schreibzugriff

- Mittels zusätzlichem Signal “READ/WRITE” wird gesteuert, ob gelesen oder geschrieben werden soll
- ⇒ Typische Bezeichnung: R/\overline{W} ; HIGH:lesen, LOW:schreiben

Schreib-Zugriff

Beispiel: Einzelner Schreibzyklus

- CS - Eingang zur Bausteinaktivierung (Chip Select)

 


Abbildung 4.4: Typischer Ablauf eines Schreibzyklus. Die Daten werden dem Speicherbaustein schon früh im Zyklus zur Verfügung gestellt. Da es viele Adress- und Datenleitungen gibt, ist bei diesen immer durch eine Aufspreizung angedeutet, wann gültige Werte anliegen. \overline{CS} = Chip Select, R/\overline{W} = Read/Write.

Schreib-Zugriff

Beispiel: Zwei aufeinanderfolgende Lesezyklen

- Zugriffszeit: Zeitdifferenz zwischen Beginn des ersten Lesezyklus und der Bereitstellung der Daten
- Zykluszeit: Zeitdifferenz zwischen zwei Lesezugriffen

 


Abbildung 4.5: Typischer Ablauf zweier aufeinanderfolgender Lesezyklen. Der Speicher stellt die Daten gegen Ende der Zyklen zur Verfügung. Die Zykluszeit ist hier deutlich größer als die Zugriffszeit.

Organisation von Speicherbausteinen

Organisation

- Bezeichnet Anzahl der Speicheradressen die unter jeder Speicheradresse gespeichert wird (*auch Speichertiefe genannt*)

Beispiel: 4kx1

- Baustein mit 4096 Speicherzellen mit je 1 Bit
- 12 Adressleitungen (2^{12}), eine Datenleitung, Gesamtkapazität 4KiBit

Organisation von Speicherbausteinen

8kx4

- Zellenmatrix von 8192 Speicherzellen vierfach vorhanden
- 13 Adressleitungen (2^{13}), 4 Datenleitungen, Gesamtkapazität 32KiBit ($2^{13} * 4 = 2^{15}$)

Speicher von Mikroprozessorsystemen

- Meist Byte- oder Wort-strukturiert \Rightarrow Kein einzelnes Bit ansprechbar, sondern immer nur Gruppen (8, 16, 32 Bit)
 - Um diese Strukturierung zu erreichen, müssen je nach Organisation mehrere Speicherbausteine parallel geschaltet werden
- \Rightarrow z.B. für Byte-Struktur: ein Nx8 Speicherbaustein, oder zwei Nx4 Speicherbausteine in parallel

Read Only Memory (ROM)

Festwertspeicher, Nur-Lese-Speicher

- Kann im normalen Betrieb nur gelesen werden
- **Nicht-flüchtig** (non-volatile), Inhalt bleibt erhalten
- Kommen zum Einsatz um **Daten dauerhaft und unabänderlich zu speichern**
- BIOS, Messgeräte, Unterhaltungselektronik, Steuerungen

Arten von ROMs

- MROM: Masken-ROM
- PROM: Programmable ROM
- EPROM: Erasable PROM
- EEPROM (Electrical EPROM) bzw. Flash-Speicher

MROM

Masken ROM

- **Schon bei Herstellung des Speicherchips** werden an Kreuzungspunkten zw. Wort-/Bit-Leitung Brücken erstellt
- ⇒ **Brücke vorhanden: 1; Brücke fehlt: 0**
- Brücke: Diode oder Transistor
 - Dateninhalt muss schon **vor** der Herstellung feststehen und wird in Belichtungsmaske eingearbeitet
 - Belichtungsmaske **teuer**, lohnt sich nur in großen Stückzahlen



Diode



Bipolartransistor



Feldeffekttransistor

Abbildung 4.6: In den Speicherzellen von MROMs werden verschiedene Arten von Brücken zwischen Wortleitung und Bitleitung verwendet.



PROM

Programmable ROM

- Speicherzellen so gebaut, dass mit einem Programmierimpuls die Brückenfunktion **dauerhaft** hergestellt/unterbrochen wird
 - Programmierimpuls: Einmaliger, kräftiger Stromstoß
 - Im Originalzustand alle Verbindungen aufrecht
 - Gezieltes Zerstören der Verbindungen \Rightarrow **0/1**
 - **Lässt sich nicht mehr rückgängig machen!**
- \Rightarrow “One Time Programmable ROM” (OTPROM)
- Bei kleinen Stückzahlen, billiger als MROMs

PROM - Floating Gate

Floating Gate

  

EPROM

Erasable Programmable ROM

- **Unpraktisch jedes Mal PROM zu opfern, z.B. Testphase**
- **EPROM: Per Bestrahlung mit UV-Licht löschtbar**
- Elektronen in Transistoren^a werden durch Licht-Quanten in ursprüngliche Position gebracht
- Löschen dauert ca. 20min (100 bis 200 Mal, danach kaputt)
- Quarzfenster (teuer)
- Auch Tageslicht enthält UV-Anteile, gute Abdeckung nötig
- **Etwas umständliche Löschprozedur ⇒ EEPROM**

^a*Floating Gate*

EEPROM

Electrical Erasable Programmable ROM



- Floating Gate des Transistors kann **elektrisch** entladen (und damit neu programmiert) werden
- Anzahl der Schreibzyklen ist begrenzt: ca. 10^4 bis 10^6 Zyklen

NVRAM (non-volatile RAM)

- Alle Speicherzellen doppelt vorhanden: Als RAM- und EEPROM-Zelle
- RAM für normalen Betrieb
- Vor Abschalten der Betriebsspannung in EEPROM sichern
- \Rightarrow Nicht-flüchtiges RAM

EPROM - EEPROM

Entladungsmechanismen EPROM vs EEPROM

  

Flash-Speicher

Flash-Speicher

- **Spezielle EEPROM-Variante**
 - Dünneres Tunneloxid
 - Löschen/Beschreiben der Zellen erfordert geringere Spannungen/Ströme
- ⇒ **Nur ganze Blöcke von Zellen löschar/beschreibbar**
- Arbeitet ähnlich wie RAM-Baustein, aber **nicht-flüchtig**
 - CF, MMC, SD, SSD, USB-Memory-Stick, ...

Eigenschaften

Eigenschaften von ROM Bausteinen

Typ	Dauer Schreibvorgang	max. # Schreibvorg.
MROM	Monate	1
(OT)PROM	Minuten	1
EPROM	Minuten	bis zu 100
EEPROM	Millisekunden	$10^4 - 10^6$
Flash	$10 \mu s$ ($1 \mu s = 10^{-6}$ Sek)	$10^4 - 10^6$

Random Access Memory

Schreib-/Lese-Speicher

- Für Register, Akkumulatoren, Caches, Hauptspeicher, ...
- **Random Access:** Es kann in beliebiger Reihenfolge zugegriffen werden, in theoretisch gleicher Zeit (vgl. Bandlaufwerk oder Disk)
- **Sind aus einzelnen Speicherzellen aufgebaut, die gruppiert werden**
- Verschiedene Arten der Organisation möglich

Arten von flüchtigen RAMs

- SRAM: Statisches RAM
- DRAM: Dynamisches RAM

Statisches RAM

Statisches RAM


- **Schnelle Lesezugriffe und Umschaltzeiten**
- **Kein Refresh nötig, dennoch flüchtig**
- **Teurer, größer als DRAM**
- Für Register, Akkumulatoren und Caches verwendet
- SRAM-Zelle besteht meist aus 6 Transistoren
- Funktionsprinzip wie **taktgesteuerte D-FlipFlops**

Bistabiler Schaltkreis


Bistabiler Schaltkreis - Bistabile Kippstufe

- **Zwei mögliche stabile Zustände**
 - In stabilen Zustand gebracht, verbleibt Schaltkreis darin
- ⇒ **Schaltkreis hat „Gedächtnis“**
- Realisierung: z.B. mit zwei Inverter oder zwei NANDs/NORs, deren Ausgänge an den Input des jeweils anderen rückgekoppelt ist


Stabiler Zustand 1

 


Stabiler Zustand 2

 

Metastabiler Zustand

 

Bistabiler Schaltkreis - Realisierung

 

Statisches RAM

 


Abbildung 4.13: Das Flipflop aus zwei NMOS-Transistoren ist der Kern der SRAM-Speicherzelle. Die Wortleitung schaltet über zwei weitere Transistoren die Ein-/Ausgänge auf die Bitleitungen BL und \overline{BL} durch. Über diese erfolgt das Schreiben und Lesen von Daten.

SR-Latch (**S**et / **R**eset)

Unterschiedliche Bezeichnungen

- Auch RS-Latch oder RS-Flipflop bezeichnet
- ⇒ Vorsicht: Flipflop eigentlich taktflankengesteuert
- Stellt die einfachste Art eines Flipflops dar
- **Pegel- bzw. zustandsgesteuert, und nicht taktgesteuert** (da kein Taktsignal vorhanden)
- ⇒ Taktsteuerung mittels Zusatzschaltungen möglich


Aufbau

- Üblicherweise aus 2 NOR Gattern aufgebaut
- Kann auch aus zwei NAND Gattern und (üblicherweise) negierten Eingängen \bar{S} , \bar{R} aufgebaut werden!

SR-Latch (**S**et / **R**eset) aus NOR Gattern

Grundsaltung (kein Strom)

 - $R = 0, S = 0$
- Ausgang (Q) und negierter Ausgang (\bar{Q})



<http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/16-flipflops/10-srff/srff.html>



SR-Latch (**S**et / **R**eset) aus NOR Gattern

“Set” – $R = 0, S = 1$

- Setze S auf 1
- ⇒ Dicke Linien: Logisch 1
- Ausgänge ändern sich
- ⇒ Q auf 1 gesetzt

$R = 0, S = 0$

  - Liegt nachher an beiden Eingängen 0 an, bleibt der Zustand unverändert
- ⇒ Stabiler Zustand





SR-Latch (**S**et / **R**eset) aus NOR Gattern

“Reset” – $R = 1, S = 0$

- Setze R auf 1
 - Ausgänge ändern sich
- ⇒ Q auf 0 gesetzt

$R = 0, S = 0$

  - Liegt nachher an beiden Eingängen 0 an, bleibt der Zustand unverändert
- ⇒ Stabiler Zustand



SR-Latch (**S**et / **R**eset) aus NOR Gattern

Wahrheitstabelle



S	R	Q	\overline{Q}	Bemerkung
0	0	Q	\overline{Q}	Speichern des Zustandes
0	1	0	1	Reset
1	0	1	0	Set
1	1	0	0	potentielle race condition wenn $R=S=0$ folgt ^a

^aDieser Eingangszustand wird in der Literatur oft als instabil bezeichnet (was eigentlich nicht stimmt), bzw. als “verbotener Zustand”, da er einen logischen Widerspruch ergibt ($Q = \overline{Q}$)

Getaktetes ("clocked") SR-Latch

Getaktetes SR-Latch

  
- Latch kann Zustand nur wechseln wenn Takt/Clock-Eingang aktiv (logisch 1)
 - Kann mehrmals während aktiver Taktphase den Zustand wechseln!
- ⇒ **Latch ist taktzustands-(taktpegel-)gesteuert**
- Zustand $R = S = 1$: weiterhin potentielle race condition



D-Latch

Data(Delay)-Latch

 - R-Eingang wird durch das invertierte S-Signal definiert
- ⇒ $R = S = 1$ nicht mehr möglich
- Der Wert des Daten-Eingangs wird an den Datenausgang durchgeschleift so lange **Takt 1** ist. (**Taktzustand!**)
 - Geht **Takt auf 0**, wird letzter Wert des Eingangs “eingesperrt” (*latch*)



D-FlipFlop

Date(Delay)-FlipFlop

- Hat wie das D-Latch einen Daten-Eingang und einen Clock/Takt-Eingang
- Übernimmt den Eingangswert NUR zu dem Zeitpunkt, zu dem Takteingang von Low auf High wechselt


⇒ **FlipFlop ist taktflankengesteuert**

- Wird über Kaskade von zwei D-Latches realisiert

Notation



- In der (deutschen) Literatur wird das D-Latch manchmal als **taktzustandsgesteuertes** D-Flipflop bezeichnet

Taktzustands- vs. taktflankengesteuert

 

<http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop>

Speichersymbole

  

DRAM

Dynamic RAM

- Kleiner und billiger als SRAM \Rightarrow Hauptspeicher
- DRAM-Zelle besteht aus Kondensator und Transistor
- Kondensator = Ladungsspeicher = 0/1
- (Tor-)Transistor zum Ansteuern
- **Regelmäßiger Refresh nötig, sonst Datenverlust**
- Typische Refreshzeiten: alle 32ms oder 64ms (d.h. hält nur für Sekundenbruchteile!)
- In Array angeordnet - immer ganze Zeilen aktiviert!

DRAM

DRAM-Zelle


 


Abbildung 4.14: Die Zelle eines DRAM besteht aus einem Kondensator und einem Tortransistor. Links Schaltbild, rechts Schichtenaufbau.


DRAM

Graben- vs Stapelkondensator

 

Grabenkondensator

Transistor

 

Kondensator

Transistor